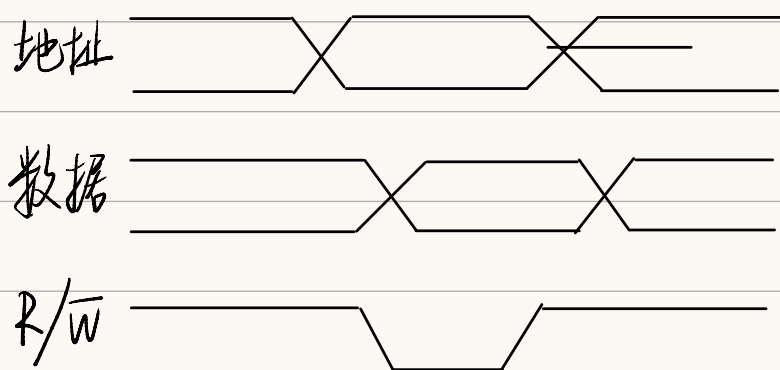


4.4. 写入数据时地址不能变化,

应该在地址稳定为24A8H后再将R/W变为低电平




4.5. (1) $512K \div 64K = 8$; $16 \div 1 = 16$

$8 \times 16 = 128$ (片) $\therefore$ 一共需要128片芯片

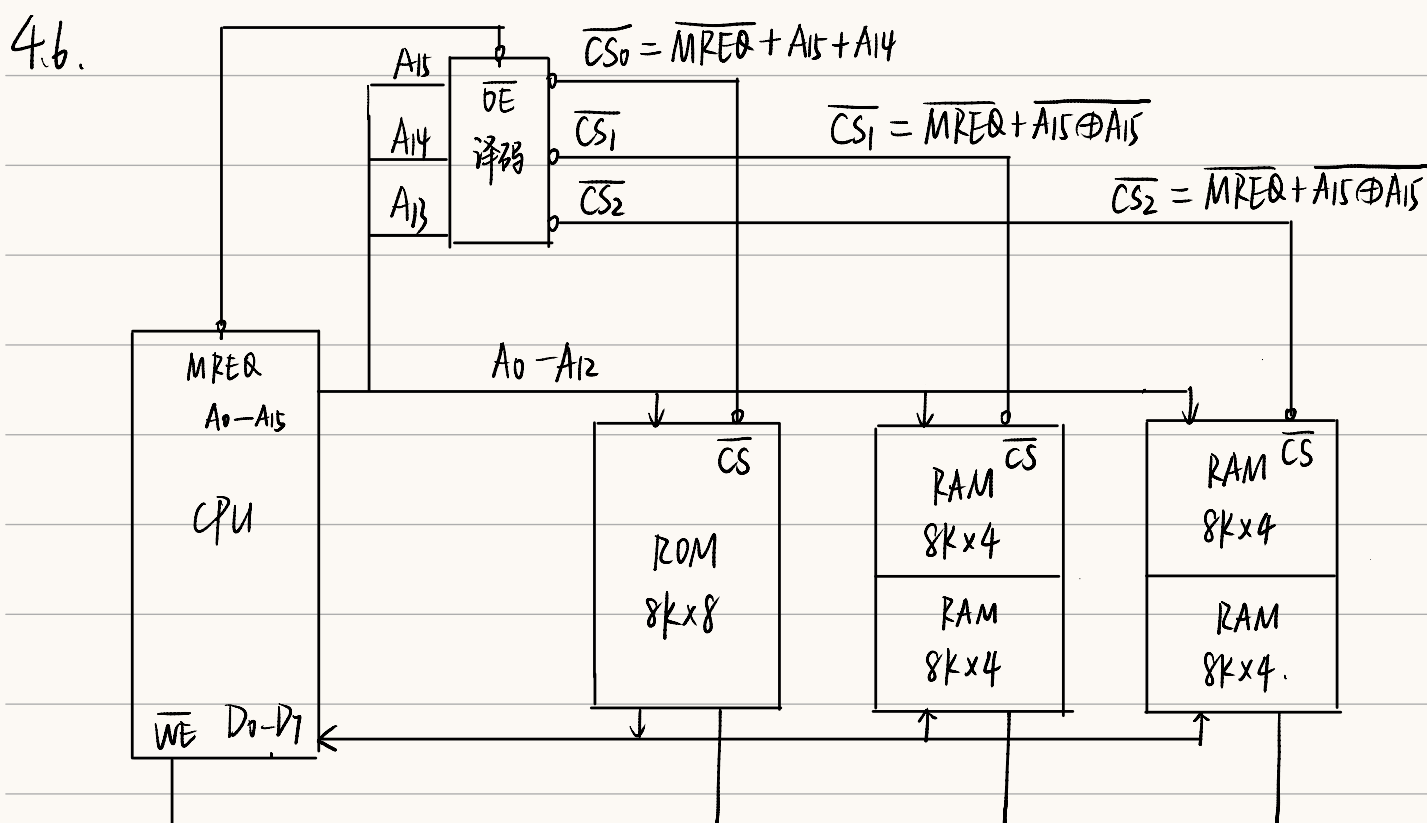(2) 在DRAM中刷新按行进行, 一片芯片有128行, 要在2ms内完成

$\therefore$ 周期 $T = 2ms \div 128 = 15.6 \mu s$



4.7. ① SRAM 不用刷新, 通电就能保持数据; DRAM 需要定期刷新

② SRAM 速度快, 成本高, 集成度低; DRAM 速度较慢, 成本低, 集成度高

4.11. 存储器容量为 $1G \times 32$ 位, 4 体交叉存储

∴ 每个存储体 $256M \times 32$ 位

256M 需要 28 位地址, 4 个选择要 2 位

∴ 共 30 位地址,

A_0, A_1 用于体选择, 连接到译码器, 生成 $\overline{RAS}_0 - \overline{RAS}_3$

$A_2 - A_9$ 用于存储体内部选择, 行列地址各 14 位

每个存储体由 32 个 $256M \times 1$ 位芯片组成, 提供 32 位数据宽度

32 个芯片的 $\overline{RAS}$ 共用, 所有存储器芯片的 14 根行列地址线也共用

